
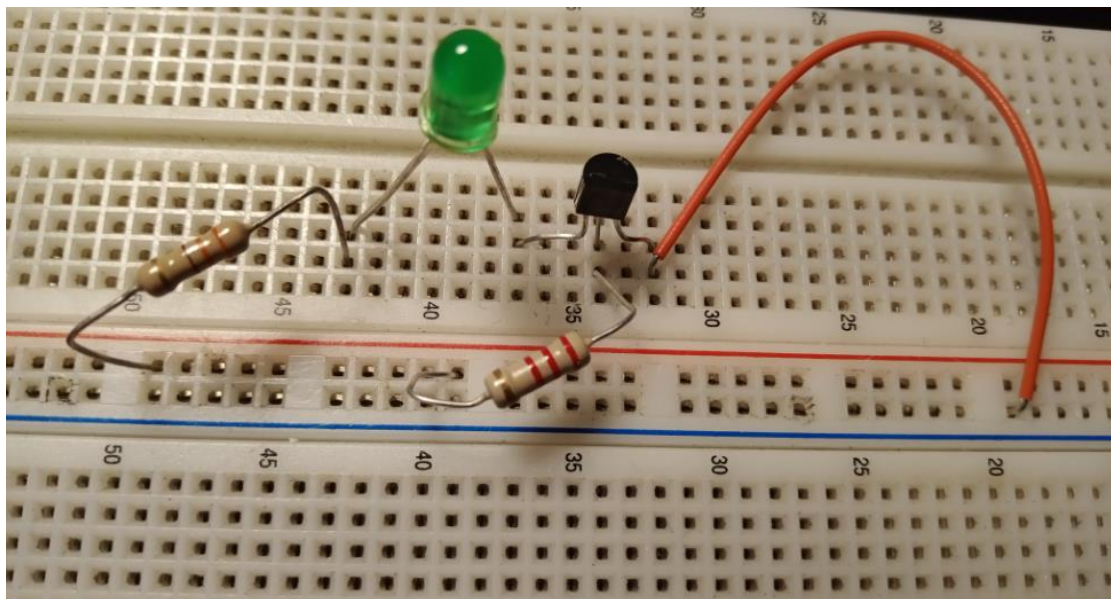


ΑΠΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

Στη σημερινή άσκηση θα εξετάσουμε την απλή οδήγηση τρανζίστορ με τη βοήθεια του παρακάτω κυκλώματος.

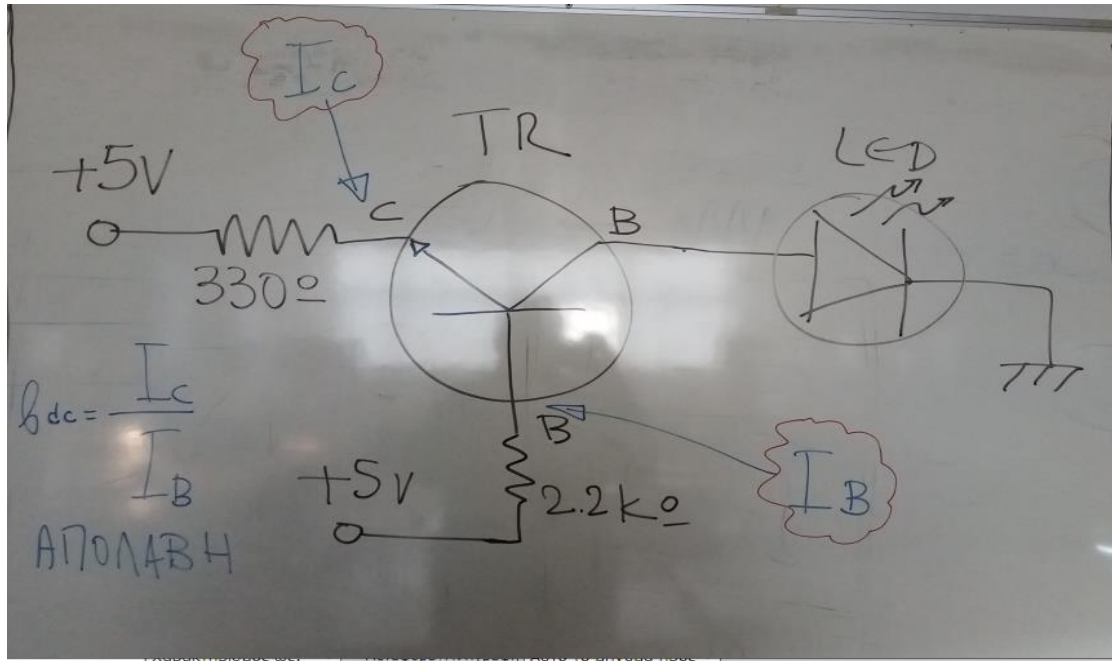- Μέτρηση I_{CE}
- Μέτρηση I_{BE}
- Μέτρηση κέρδους $\beta = I_{CE} / I_{BE}$



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1

Αναστασόπουλος Ανδρέας

Παπαστάμος Χρήστος

Αποστολάκος Τρύφωνας