

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VHDL

Η γλώσσα VHDL

- **VHDL: VHSIC Hardware Description Language**
- **VHSIC: Very High-Speed Integrated Circuits**
- Ιστορική Αναδρομή: Ξεκίνησε το **1981 από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ** ως γλώσσα περιγραφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
- Οι εταιρείες IBM, Texas Instruments, και Intermetrics ανέπτυξαν και κυκλοφόρησαν την 1^η έκδοση το 1985
- Πρότυπο από τον οργανισμό IEEE
- **IEEE Standard 1076-1987 (VHDL-87)**
- **IEEE Standard 1076-1993 (VHDL-93)**
- **IEEE Standard 1076a (VHDL-2000)**

Ιεραρχική Σχεδίαση

- Τα κυκλώματα είναι αρκετά πολύπλοκα για να σχεδιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες με τη μία
- Σχεδιάζουμε υποσυστήματα για απλές λειτουργίες
- Συνθέτουμε υποσυστήματα για να σχηματίσουμε το σύστημα
- Αντιμετωπίζουμε τα υποκυκλώματα ως «μαύρα κουτιά»
- Επαληθεύουμε ανεξάρτητα τη λειτουργία τους, και έπειτα επαληθεύουμε το σύνθετο σύστημα
- Σχεδίαση top-down (από πάνω προς τα κάτω) ή bottom-up (από κάτω προς τα πάνω)

Βασική μορφή κώδικα VHDL


Δηλώσεις βιβλιοθηκών

Οντότητα (Entity)

Περιγραφή
αρχιτεκτονικής
(Architecture)

- Το τμήμα της οντότητας χρησιμοποιείται για να ορίσει τις θύρες E/E του κυκλώματος.
- Το τμήμα της αρχιτεκτονικής περιγράφει την συμπεριφορά του κυκλώματος.
- Ένα μοντέλο συμπεριφοράς είναι παρόμοιο με ένα “μαύρο κουτί”.
- Πρότυπες βιβλιοθήκες σχεδίασης περιλαμβάνονται πριν από τον ορισμό της οντότητας.

Πλήρης Αθροιστής

 


Πίνακας Αλήθειας Πλήρους Αθροιστή

A	B	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Οντότητα Full Adder
 
```
entity full_adder is
    port(A:  in bit;
          B:  in bit;
          Cin : in bit;
          Sum : out bit;
          Cout : out bit);
end full_adder;
```



in
out
input
buffer

Ορισμός εισόδων
και εξόδων

```
architecture behave of full_adder is
```

```
    Begin
```

```
        Εδώ περιγράφουμε την λειτουργία της οντότητας
```

```
    end;
```

Κανόνες Ονομάτων

- Όλα τα ονόματα πρέπει να αρχίζουν με έναν αλφαβητικό χαρακτήρα (a-z ή A-Z).
- Μόνο αλφαβητικοί χαρακτήρες (a-z ή A-Z) ψηφία (0-9) και υπογράμμιση (_).
- Οποιοσδήποτε ειδικός χαρακτήρας σε ένα όνομα (!,?,.,&,+,-,etc.) δεν επιτρέπεται
- Δύο ή περισσότερα διαδοχικά underscore (__) μέσα σε ένα όνομα είναι λάθος (π.χ. This__name).
- Όλα τα ονόματα μίας οντότητας ή αρχιτεκτονικής πρέπει να είναι μοναδικά.

Τύποι Δεδομένων

- **bit** ('0' or '1').
- **Διάνυσμα bit** (πίνακας από bits).
- **Ακέραιος (integer)** : Ελάχιστο εύρος όπως ορίζεται από το πρότυπο: -2,147,483,647 έως 2,147,483,647
- **Πραγματικός (real)**: Ελάχιστο εύρος όπως ορίζεται από το πρότυπο: -1.0E38 έως 1.0E38
- **Φυσικός**: Το εύρος ορίζεται από τον χρήστη
- **Χρόνος** (φυσικός τύπος δεδομένων).

Τύποι Δεδομένων

- **Πίνακας (array)**
 - Χρησιμοποιείται για να συλλέξει στοιχεία ίδιου τύπου σε μία δομή.
 - Τα στοιχεία μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου δεδομένων VHDL.
- **Εγγραφή (record)**
 - Χρησιμοποιείται για να συλλέξει στοιχεία διαφορετικού τύπου σε μία δομή.
 - Τα στοιχεία μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου της VHDL.
 - Τα στοιχεία προσπελάζονται μέσω του ονόματος του πεδίου.
- **Char και String**

Τύποι Δεδομένων

- STD_LOGIC

Value	Meaning
'X'	Forcing (Strong driven) Unknown
'0'	Forcing (Strong driven) 0
'1'	Forcing (Strong driven) 1
'Z'	High Impedance
'W'	Weak (Weakly driven) Unknown
'L'	Weak (Weakly driven) 0. Models a pull down.
'H'	Weak (Weakly driven) 1. Models a pull up.
'-'	Don't Care

Τύποι δεδομένων (κάποια παραδείγματα)

- Type mychar is array (1 to 6) of character
- Type distance is range 0 to 1E16
- Type bit_vector is array (Natural Range <>) of Bit
- Type String is array (Positive range <>) of Character
- Type Index is range 7 downto 0

Οντότητα Adder 8 ψηφίων

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity adder_8 is  
  generic (size: integer := 8)  
  port (A, B : in std_logic_vector (size-1 downto 0);  
        Cin : in bit;  
        Sum : out std_logic_vector (size-1 downto 0);  
        Cout : out bit);  
end adder_8;
```

Για την δημιουργία
γενικευμένων οντοτήτων



```
architecture behave of adder_8 is
```

```
  Begin
```

Εδώ περιγράφουμε την λειτουργία της οντότητας

```
end;
```

Πρότυπες Βιβλιοθήκες

- Βιβλιοθήκη της `ieee`; πριν τον ορισμό της οντότητας.
- **`ieee.std_logic_1164`**: ορίζει ένα πρότυπο για τους σχεδιαστές για να χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή των τύπων δεδομένων διασύνδεσης στην VHDL μοντελοποίηση.
- **`ieee.std_logic_arith`**: παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων αριθμητικής, μετατροπής, σύγκρισης για τύπους προσημασμένους `-signed`, μη `-unsigned`, `std_ulogic`, `std_logic`, `std_logic_vector`.
- **`ieee.std_logic_unsigned`**: παρέχει ένα σύνολο συναρτήσεων μη προσημασμένης αριθμητικής, μετατροπής και σύγκρισης για `std_logic_vector`.

Περιγραφή Συμπεριφοράς Πλήρους Αθροιστή

Inputs: A, B, Cin Bits

OutPuts: Sum, Cout Bits

Μετράμε πόσα από τα A,B και Cin έχουν τιμή 1.

Αν όλα είναι μηδέν τότε $\text{Sum} = 0$, $\text{Cout} = 0$;

Αν ένα μόνο είναι 1 τότε $\text{Sum} = 1$, $\text{Cout} = 0$;

Αν δύο είναι 1 τότε $\text{Sum} = 0$, $\text{Cout} = 1$;

Αν και τα τρία είναι 1 τότε $\text{Sum} = 1$, $\text{Cout} = 1$;

Behavioral Description of Full Adder

```
entity full_adder is  
    port (A : in bit;  
          B : in bit;  
          Cin : in bit;  
          Sum : out bit;  
          Cout : out bit);
```

```
end full_adder;
```

```
architecture behavioral of full_adder is
```

```
begin
```

Εδώ περιγράφουμε αλγοριθμικά την συμπεριφορά της οντότητας

Χρησιμοποιούνται **διαδικαστικές δηλώσεις** οι οποίες:

- μπορεί να είναι διαδοχικές δηλώσεις όπως σε γλώσσες **προγραμματισμού software**.
- χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν οι τιμές των εξόδων από τις τιμές των εισόδων.
- είναι **συχνά πιο ισχυρές**, αλλά πολλές φορές **ταιριάζουν άμεσα με** μία υλοποίηση hardware.

```
end;
```

Behavioral Description of Full Adder

architecture behavioral of full_adder is
begin

process (A,B,Cin);
variable s: bit_vector(1 to 3);
variable num: integer range 0 to 3;

Begin

s := A & B & Cin;
num := 0;
for i in 1 to 3 loop
 if s(i) = '1' then
 num = num + 1;
 end if;
end loop;

case num is

when 0 => Cout <= '0'; Sum <= '0';
when 1 => Cout <= '0'; Sum <= '1';
when 2 => Cout <= '1'; Sum <= '0';
when 3 => Cout <= '1'; Sum <= '1';

end case;

end process;

end;

Σε μια
διεργασία(process)
ο κώδικας εκτελείται
διαδοχικά όπως σε
ένα πρόγραμμα

Περιγραφή Ροής Δεδομένων Πλήρους Αθροιστή

Inputs: A, B, Cin Bits

OutPuts: Sum, Cout Bits

$S1 = A \text{ XOR } B$

$\text{Sum} = s1 \text{ XOR } \text{Cin}$

$S2 = (A \text{ AND } B)$

$S3 = (A \text{ AND } \text{Cin})$

$S4 = (B \text{ AND } \text{Cin})$

$\text{Cout} = S2 \text{ OR } S3 \text{ OR } S4;$

- Τα κυκλώματα περιγράφονται υποδεικνύοντας το πώς **οι είσοδοι και έξοδοι των αρχικών εξαρτημάτων (πχ μια πύλη and) συνδέονται μεταξύ τους.**
- Περιγράφουμε πως τα σήματα (δεδομένα) **ρέουν δια μέσου του κυκλώματος.**

Data flow Description of Full Adder

architecture data_flow of full_adder is

signal s1, s2, s3, s4 : bit;

begin;

s1 <= A xor B;

Sum <= s1 xor Cin;

s2 <= A and B;


s3 <= A and Cin;

s4 <= B and Cin;

Cout <= s2 or s3 or s4;

end;

Δομική Περιγραφή Πλήρους Αθροιστή

 

Δομική περιγραφή οντότητας

- Τυπικά αναλύεται σε πολλά **τμήματα-blocks**: Κάθε τμήμα ενός σχεδίου VHDL θεωρείται ως ένα block-οντότητα.
- Η οντότητα περιγράφει τη διεπαφή σε αυτό το block και ένα ξεχωριστό μέρος που σχετίζεται με την οντότητα περιγράφει πως λειτουργεί το block.
- Η περιγραφή της διεπαφής **είναι σαν μια περιγραφή για pin**,σε ένα τεχνικό φυλλάδιο.
- Τα blocks συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
- Ένα σχέδιο VHDL μπορεί να περιγράφεται εξολοκλήρου σε ένα μόνο block,ή μπορεί να αναλύεται σε πολλά blocks.

Structural Description of Full Adder

```
architecture data_flow of full_adder is
    component and2
        port (I1,I2: in bit; O: out bit);
    end component;

    component xor2
        port (I1,I2: in bit; O: out bit);
    end component;

    component or3
        port (I1,I2, I3: in bit; O: out bit);
    end component;

    signal s1, s2, s3, s4 : bit;
begin;
    u0 : xor2 port map (A,B, s1);
    u1 : xor2 port map (s1,Cin, Sum);
    u2 : and2 port map (A,B, s2);
    u3 : and2 port map (A,Cin, s3);
    u4 : and2 port map (B,Cin, s4);
    u5 : or3 port map (s2,s3, s4, Cout);
end;
```

Structural Description of Full Adder (2)

-- TWO INPUT XOR ENTITY

```
entity xor2 is port (  
    I1,I2: in bit; O: out bit);  
end xor2;  
architecture behave of xor2 is  
begin  
    O <= I1 xor I2;  
end behave;
```

-- TWO INPUT AND ENTITY

```
entity and2 is port (  
    I1,I2: in bit; O: out bit);  
end and2;  
architecture behave of and2 is  
begin  
    O <= I1 and I2;  
end behave;
```

Structural Description of Full Adder (3)

--THREE INPUT OR ENTITY

Entity or3 is port (

I1,I2, I3: in bit; O: out bit);

end or3;

architecture behave of or3 is

begin

O <= I1 or I2 or I3;

end behave;

TEST BENCH

- Επαλήθευση της σχεδίασης με προσομοίωση.
- Ένα testbench είναι ένα VHDL μοντέλο χωρίς εισόδους/εξόδους που περιέχει ένα στιγμιότυπο της μονάδας υπό δοκιμή.
- Ορίζουμε ακολουθίες τιμών δοκιμής στις εισόδους της μονάδας
- Παρακολουθούμε τις τιμές στις εξόδους της μονάδας
- Σε ένα testbench είναι ενδεδειγμένη η χρήση διεργασιών για την διαδοχική αλλαγή των τιμών δοκιμής στις εισόδους.

Test Bench of Full Adder

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
ENTITY Testbench_full_adder IS  
END Testbench_full_adder;
```

Δήλωση οντότητας χωρίς
εισόδους - εξόδους




```
ARCHITECTURE behavior OF Testbench_full_adder IS
```

```
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
```

```
COMPONENT full_adder PORT(  
    A : IN bit;  
    B : IN bit;  
    Cin : IN bit;  
    Sum : OUT bit;  
    Cout : OUT bit  
);  
END COMPONENT;
```

 Δήλωση στιγμιότυπου της
μονάδας υπό δοκιμή



Test Bench of Full Adder

--Inputs

signal SA : bit := '0';

signal SB : bit := '0';

signal SCin : bit := '0';

--Outputs

signal SSum : bit;

signal SCout : bit;

Δήλωση σημάτων στα
οποία δίνουμε τις
δοκιμαστικές τιμές



BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

uut: full_adder PORT MAP (

A => SA,

B => SB,

Cin => SCin,

Sum => SSum,

Cout => SCout

);

Σύνδεση των σημάτων με
τις εισόδους και εξόδους
της μονάδας.



Test Bench of Full Adder (2)

```
-- Stimulus process  
stim_proc: process  
begin  
-- hold reset state for 100 ns.  
wait for 100 ns;
```

```
-- insert stimulus here  
SA <= '1';  
SB <= '0';  
SCin <= '0';  
wait for 10 ns;
```

```
SA <= '0';  
SB <= '1';  
SCin <= '0';  
wait for 10 ns;
```

```
SA <= '1';  
SB <= '1';  
SCin <= '0';  
wait for 10 ns;
```



Δημιουργία μιας
διαδικασίας για την
διαδοχική αλλαγή των
τιμών δοκιμής

Test Bench of Full Adder (3)

```
SA <= '0';  
SB <= '0';  
SCin <= '1';  
wait for 10 ns;
```

```
SA <= '1';  
SB <= '0';  
SCin <= '1';  
wait for 10 ns;
```

```
SA <= '0';  
SB <= '1';  
SCin <= '1';  
wait for 10 ns;
```

```
SA <= '1';  
SB <= '1';  
sCin <= '1';  
wait for 10 ns;
```

```
end process;
```

```
END;
```

Full adder test bench waveform

